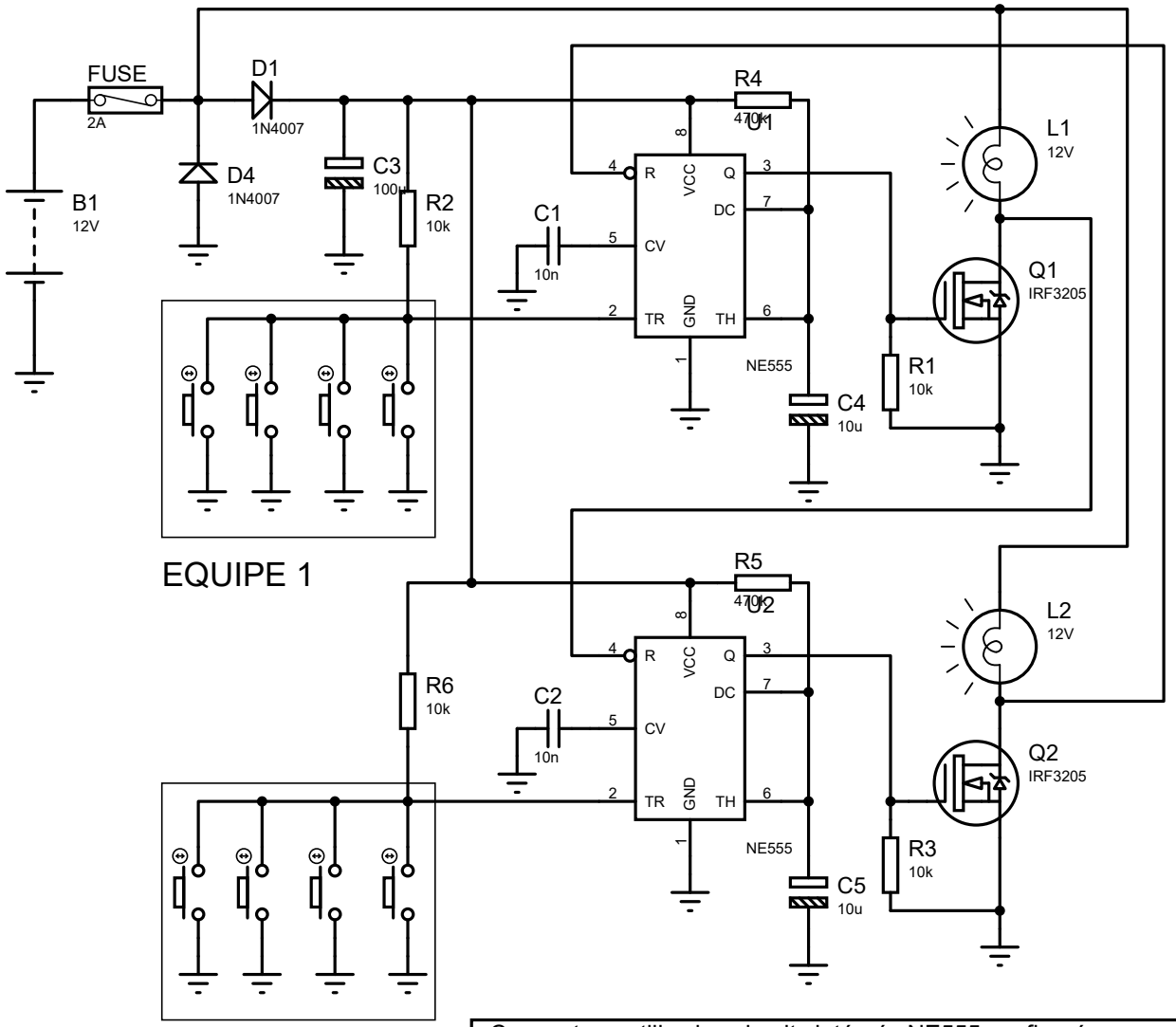


Ce montage utilise les circuits intégrés NE555 configurés en mode monostable avec système de verrouillage :En modifiant les valeurs des résistances R4 et R5, on peut ajuster les temporisations propres à chaque équipe. La résistance R4 de l' équipe 1et R5 pour l'équipe 2

by HerculeMania

Entebbe,06/11/2025

ARBITRE A BASE DES NE555