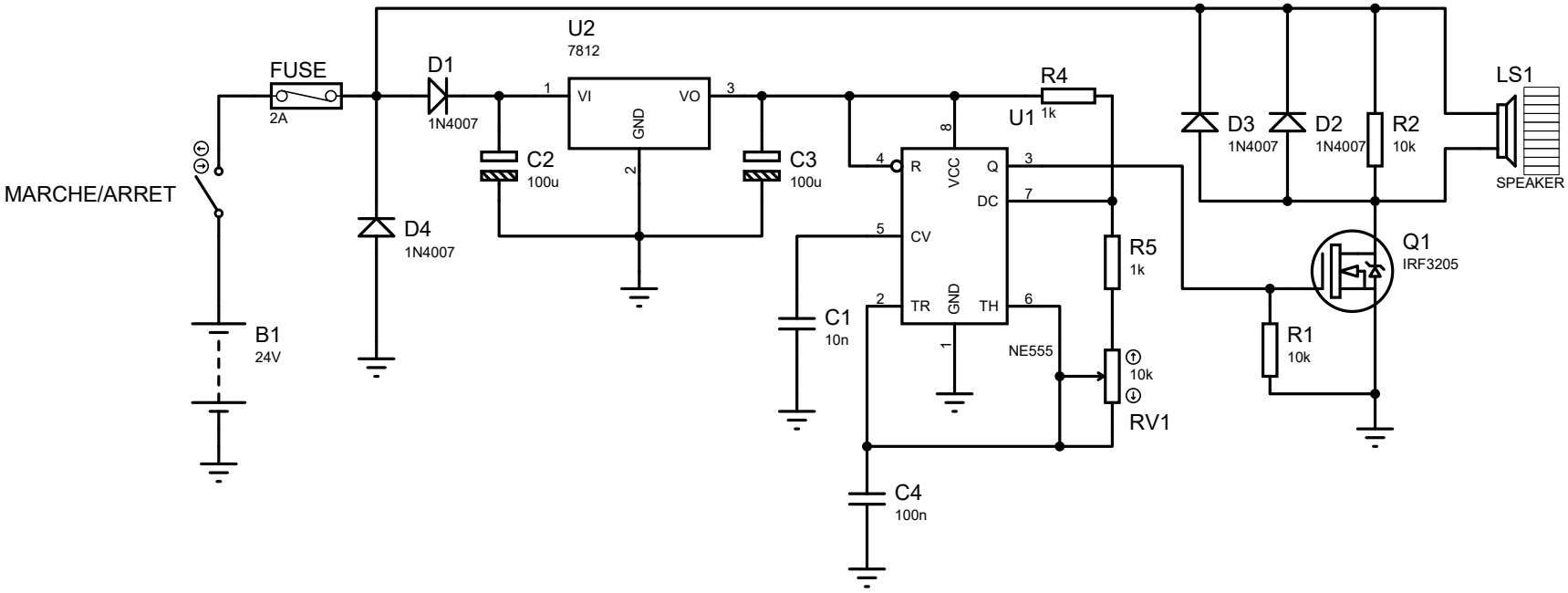


Ce montage utilise le circuit intégré NE555 configuré en mode astable pour générer un signal sonore. La fréquence du signal, et donc la tonalité de la sirène, peut être ajustée grâce au potentiomètre RV1. En modifiant la résistance de RV1, on fa	by HerculeMania
	Entebbe,22/10/2025
SIRENE A BASE DU NE555	3mania