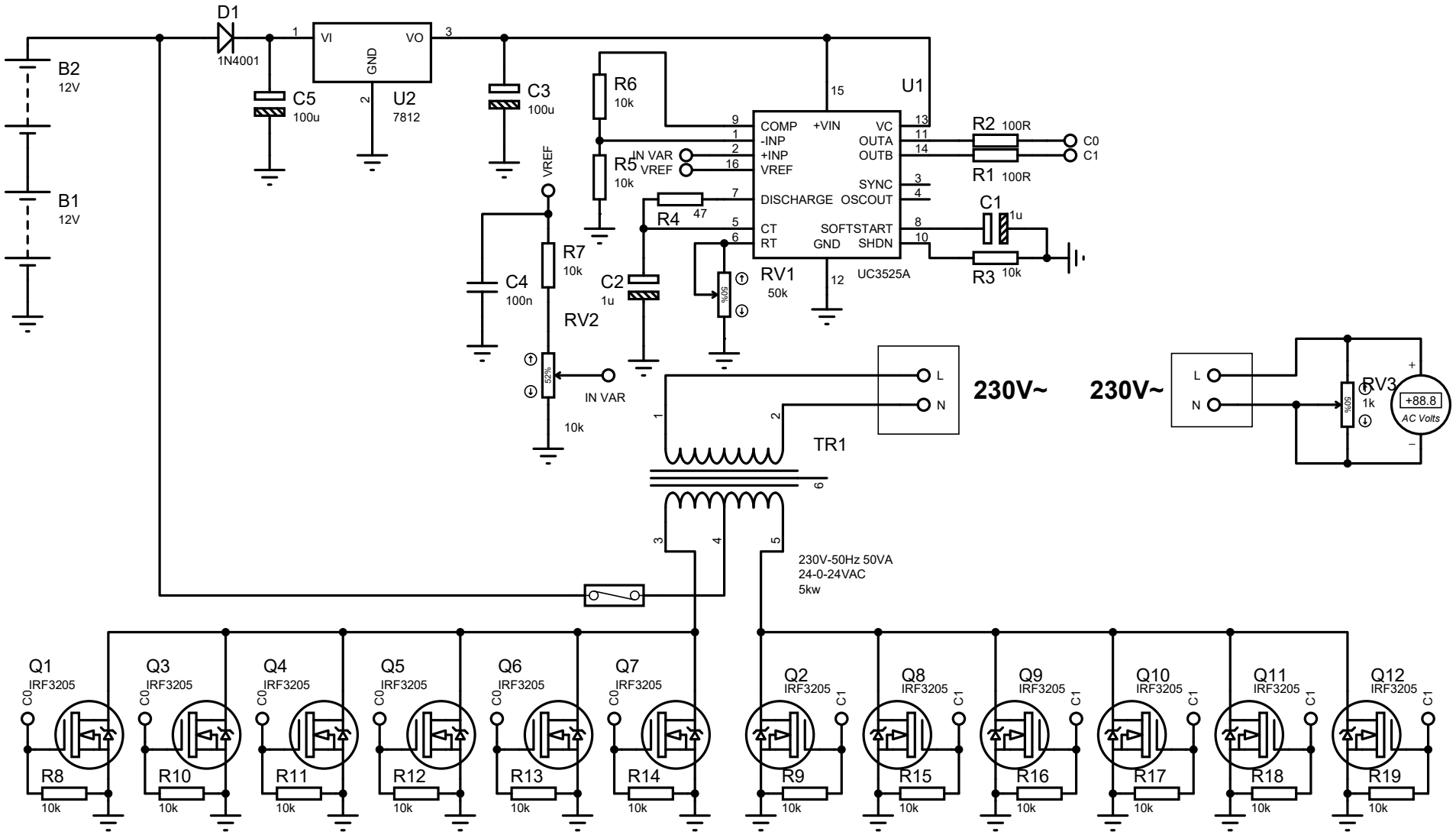


Ce montage utilise les circuits intégrés SG3525 configurés en mode oscillateur avec système de variation de frequence et pwm	by HerculeMania
	Goma,02/01/2026
ONDULEUR 5KW avec sg3525	3mania